

# Digital Design IE1204

Föreläsningsbilder av William Sandqvist

## Tillståndsautomater del II


**Carl-Mikael Zetterling**  
**bellman@kth.se**

# Designmetodik

## Grundläggande designmetodik för tillståndsmaskiner.

1. Analysera specifikationen för kretsen
2. Skapa tillståndsdigram
3. Ställ upp tillståndstabellen
4. Minimera tillståndstabellen
5. Tilldela koder för tillstånden
6. Välj typ av vippor
7. Realisera kretsen mha Karnaugh-diagram.

# Moore-automat

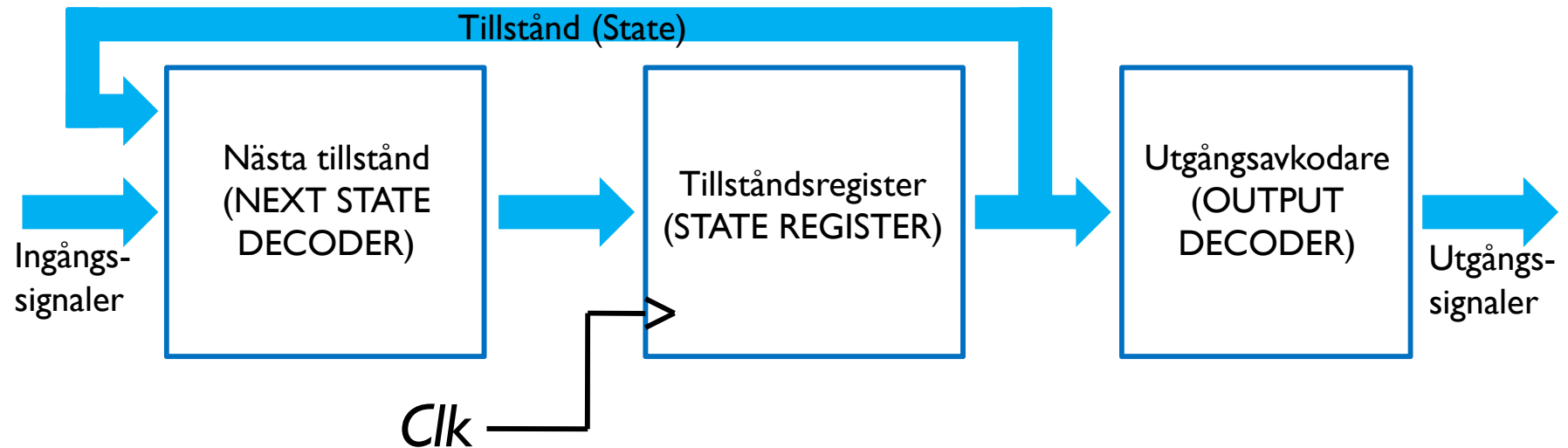


För Moore-automaten beror utsignalerna på det inre tillståndet.

# Moore: input och output

Tillståndet (State) ändras  
här (på klockflanken) /


Input-sekvens

 

Output-sekvens

Output syns *efter* att tillståndet (state) har ändrats

# Mealy-automat

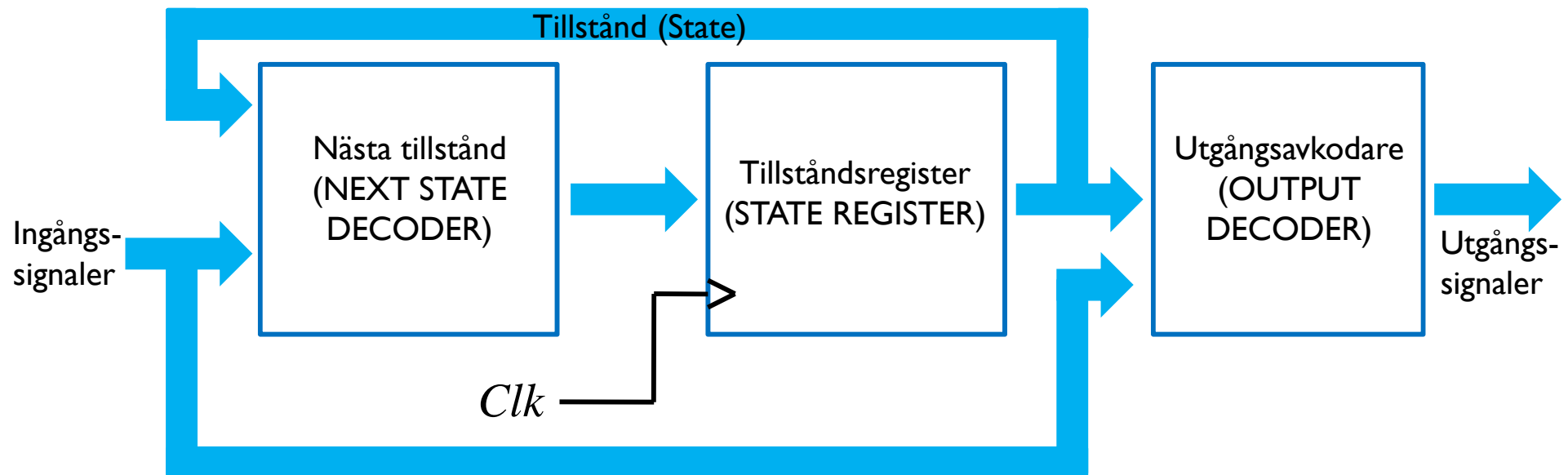


I en **Mealy**-Automat beror utgångssignalerna både på nuvarande tillstånd *och* ingångarna

# Mealy: input och output

Tillståndet (State) ändras  
här (på klockflanken)

Input-sekvens

 

Output-sekvens

Output syns *direkt efter* att input har ändrats

# Överblivna tillstånd?


- Ibland får man några states *över* när man väljer kod.

(Totala antalet states är alltid potenser av 2)


- Överblivna states måste tas om hand så att inte statemaskinen låser sig vid uppstart

Ett annat sätt är att man alltid (tex. automatiskt) gör RESET vid uppstart.

# ( RESET-generator chip )

 

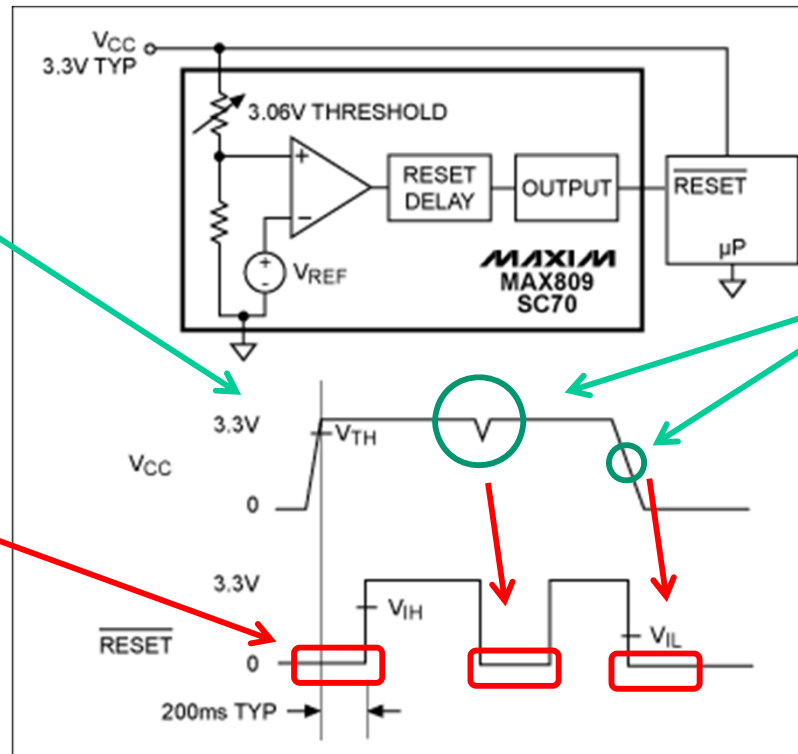Matnings-  
spänning ”på”  
ger **RESET** i  
200 ms



Om matnings-  
spänningen  
får problem,  
eller sjunker  
under viss  
nivå, så blir  
det **RESET**

*Bättre än att behöva skaffa extra skydd, är att designa förebyggande och från början ”ta hand om” alla tillstånd ...*




# Ex. räknare {0,1,2}


3 tillstånd  $\rightarrow$  2 vippor  $\rightarrow 2^2 = 4$  tillstånd. Ett tillstånd blir över ...

**Farlig  
övergång  
( automaten  
låser sig )**

 *Om maskinen råkar starta i  
S3 så vill vi att den så snart  
som möjligt hittar in i  
sekvensen!*



# Räknaren som automat

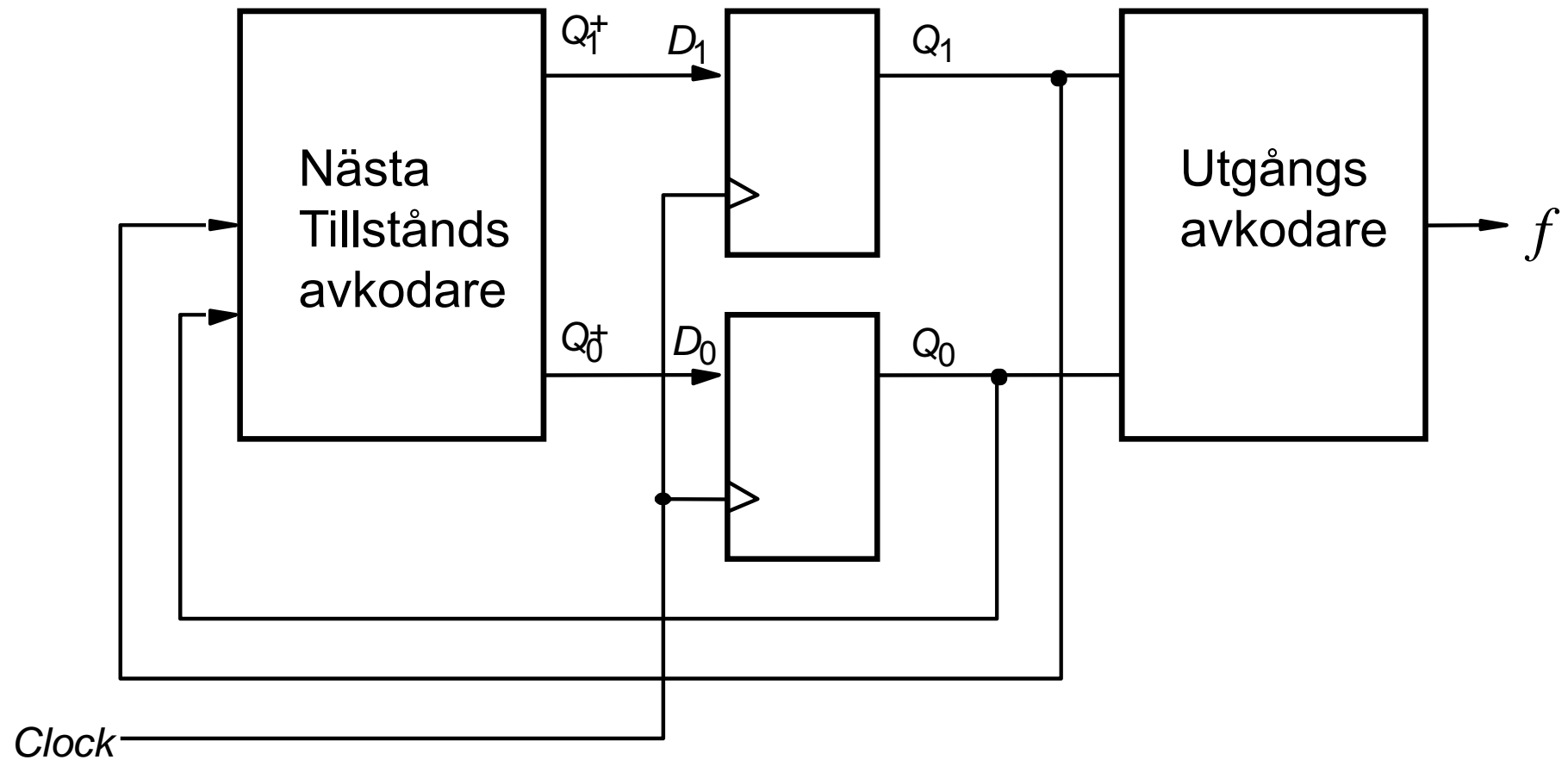




# Nextstate-funktion

	Nuv. värde	Utsignal	Nästa värde	D-vippa
	$Q_1 Q_0$	$f$	$Q_1^+ Q_0^+$	$D_1 D_0$
S0	0 0	0	0 1	0 1
S1	0 1	0	1 0	1 0
S2	1 0	1	0 0	0 0
	1 1	-	- - (ej 11)	- -

Vi kan specificera vad som helst här – *utom* att ”stanna kvar ( dvs. ej 11 )!

# Karnaughdiagram

	Nuv. värde	Utsignal	Nästa värde	D-vippa
	$Q_1 Q_0$	$f$	$Q_1^+ Q_0^+$	$D_1 D_0$
S0	0 0	0	0 1	0 1
S1	0 1	0	1 0	1 0
S2	1 0	1	0 0	0 0
	1 1	-	- - (ej 11)	- -

   

$$Q_1^+ = D_1 = Q_0 \quad Q_0^+ = D_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

$$f = Q_1$$


• OK, 10 *inte* 11!

# Minimerad kodad tillståndstabell


Nuv. värde	Utsignal	Nästa värde	D-vippa
$Q_1Q_0$	$f$	$Q_1^+Q_0^+$	$D_1D_0$
0 0	0	0 1	0 1
0 1	0	1 0	1 0
1 0	1	0 0	0 0
1 1	1	1 0 (ej 11)	1 0

**Dvs, det extra tillståndet går in till S2  
i huvudsekvensen...**


# Räknaren

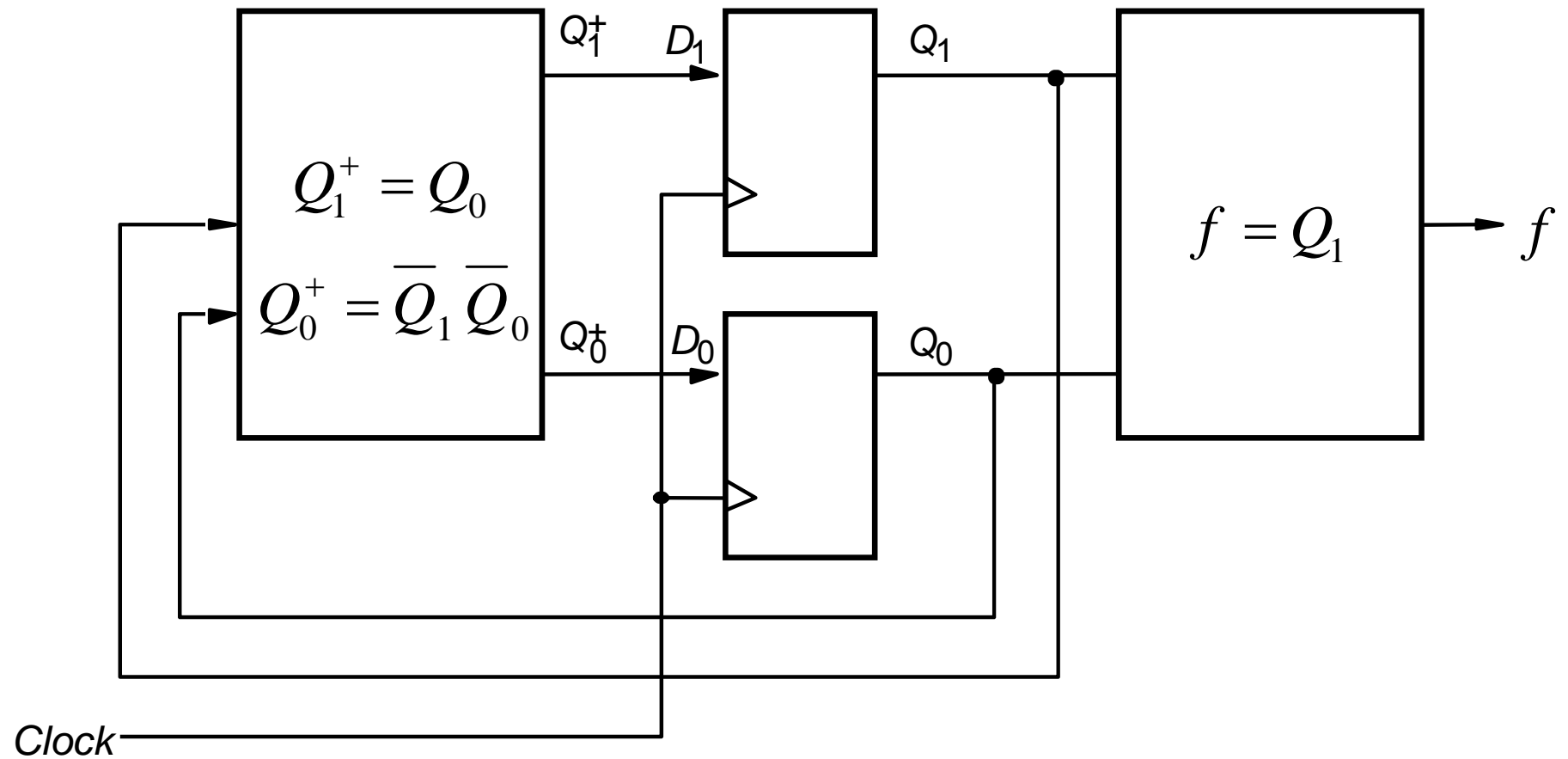

# Räknaren

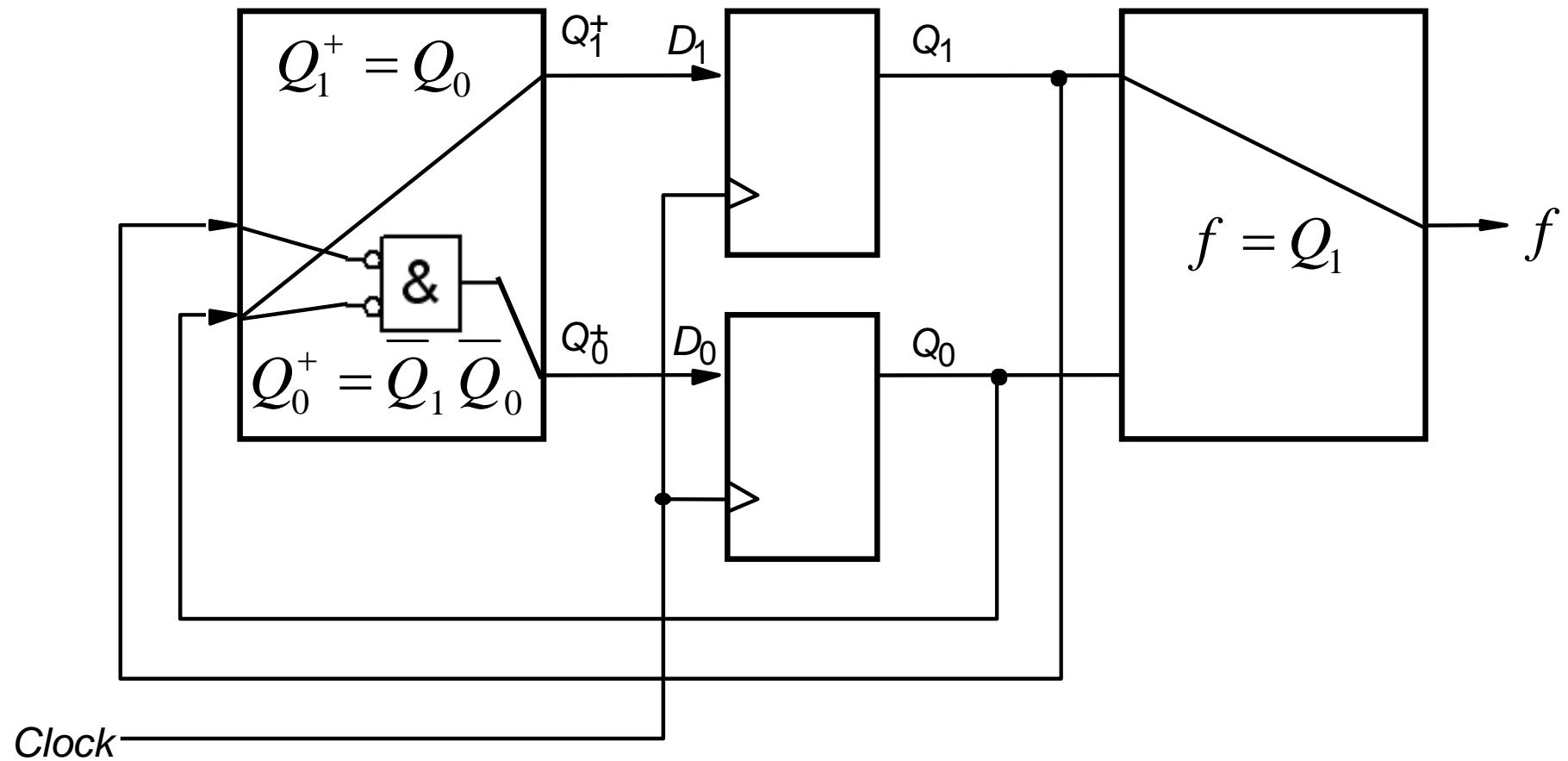


# Slutgiltigt tillståndsdigram

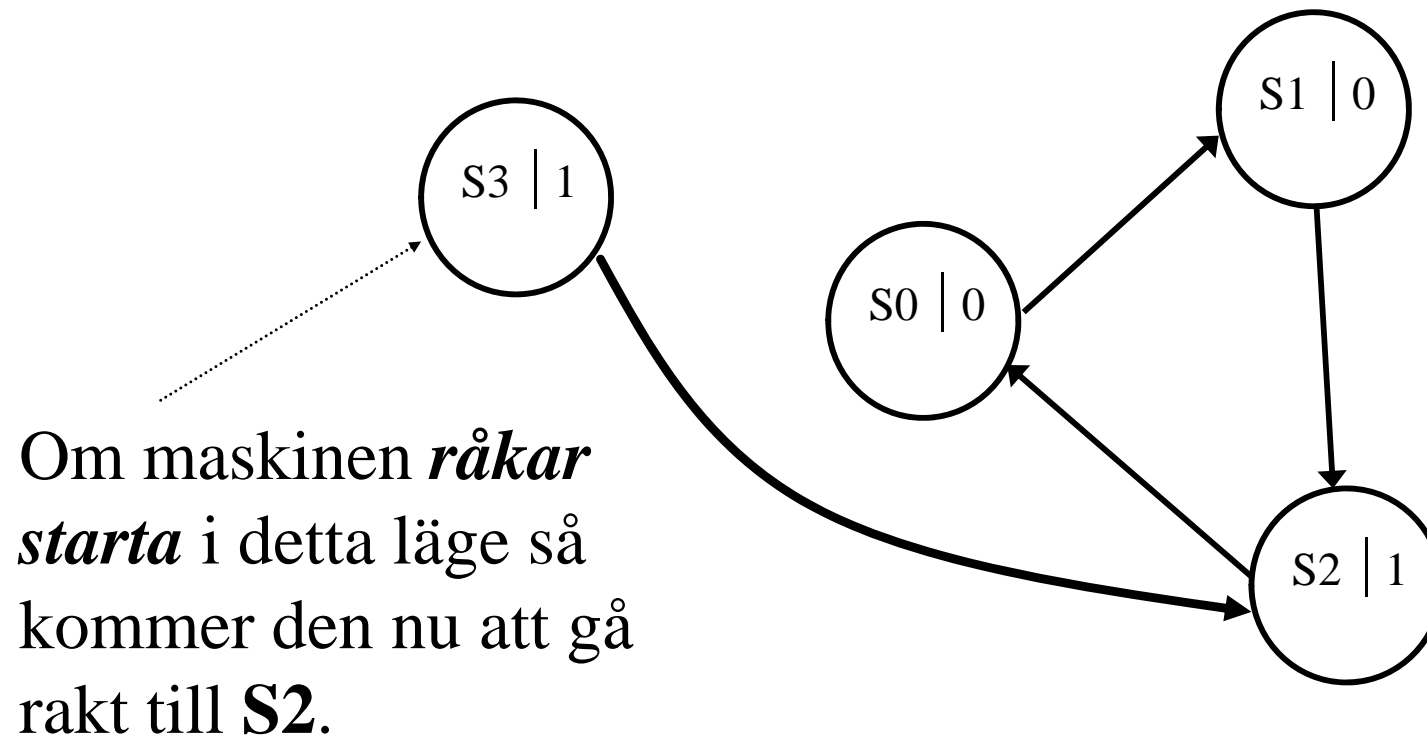


 
# Tillståndsminimering

När man konstruerar komplexa tillståndsmaskiner så kan det lätt hända att det finns **ekvivalenta** och därmed redundanta tillstånd *som kan tas bort* för att få en effektivare implementering.




# Minimeringsmetod

- Följande exempel illustrerar en manuell minimeringsmetod
  - syftet är att förklara begreppet tillståndsminimering

- Observera att CAD-syntesverktyg använder andra (effektivare) algoritmer

# Ex. Tillståndsminimering

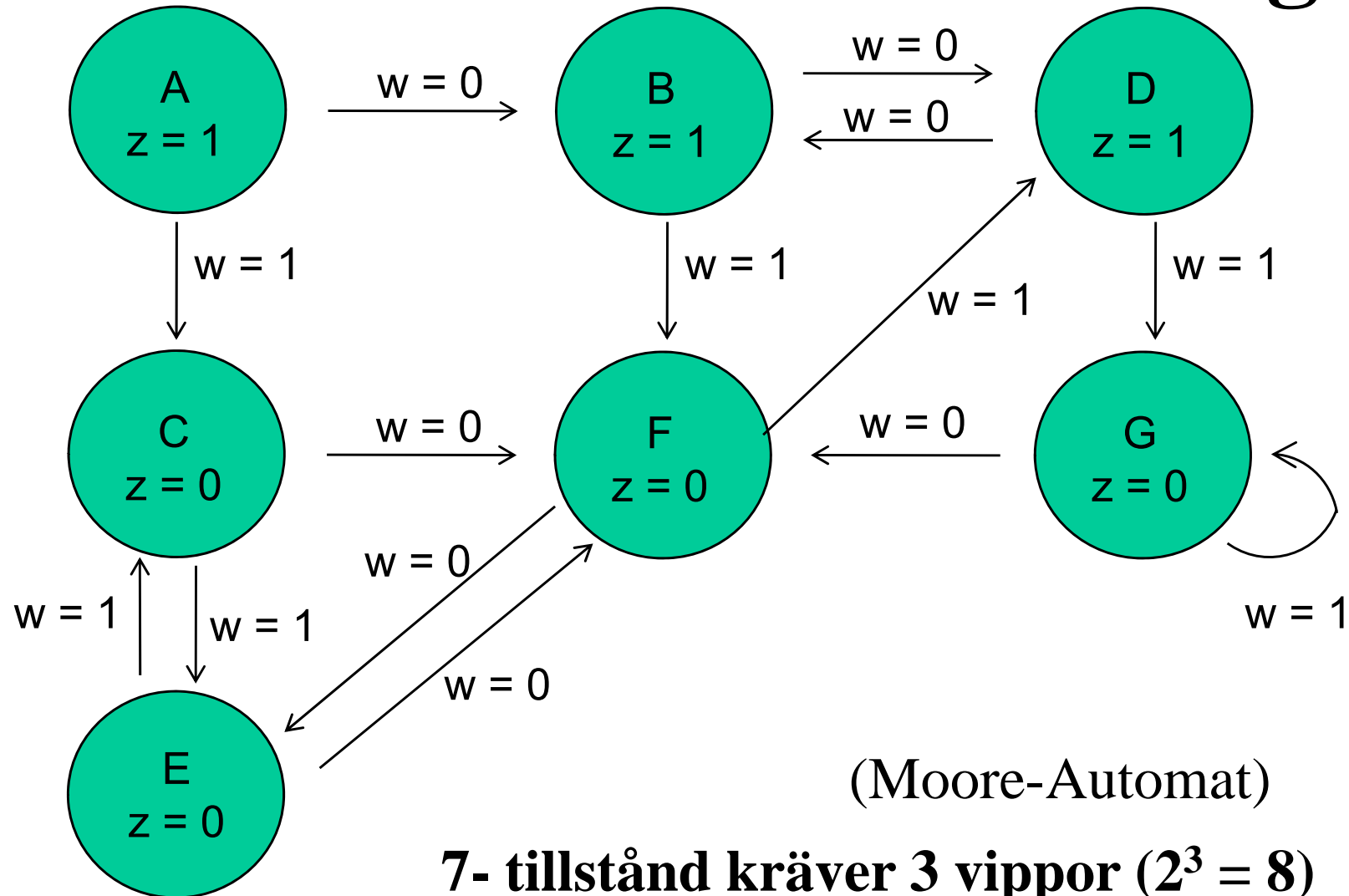


# ***Inte ekvivalenta tillstånd***

*Det är mycket enklare att skilja ut  
tillstånd som absolut inte kan vara  
ekvivalenta än att direkt leta reda på  
ekvivalenta tillstånd ...*

# Minimeringens grundidé

Två tillstånd är *inte* ekvivalenta om de har olika utgångsvärden, dvs. om:


1. de har olika utgångsvärden

 


# Minimeringens grundidé

Två tillstånd är *inte* ekvivalenta om de har lika utgångsvärden, men

 2. om *någon* av tillståndsovergångarna leder till *olika* efterföljande utgångsvärden




# Tillståndstabell

 

Ursprungligt tillståndsdigram

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Ursprunglig tillståndstabell

 

# Minimera tillstånd


Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Partitioner. Grupper av tillstånd.

 **Start**

$P_1$ . Från början utgör *alla* tillstånd ett enda block,  
 $P_1 = (ABCDEFGG)$





# Minimera tillstånd

$$P_1 = (ABDCDEFG)$$

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

## Steg 2


Gruppera nu tillstånden i grupper efter samma utsignal

Vilka tillstånd har samma utsignal?

- ABD har utsignalen  $z = 1$
- CEFG har utsignalen  $z = 0$

$$P_2 = (ABD)(CEFG)$$

 *Tillstånden A, B, D kan därför **aldrig** vara ekvivalenta med något av tillstånden C, E, F, G eller tvärtom*



# Minimera tillstånd

$$P_2 = (ABD)(CEFG)$$

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

**Steg 3**

Vilka följdtilstånd har tillstånden?

Block (ABD)

$w = 0$ : “0-successor”:  $A \rightarrow (ABD)$ ,  $B \rightarrow (ABD)$ ,  $D \rightarrow (ABD)$

alla är övergångar till samma block (ABD)

$w = 1$ : “1-successor”:  $A \rightarrow (CEFG)$ ,  $B \rightarrow (CEFG)$ ,  $D \rightarrow (CEFG)$

alla är övergångar till samma block (CEFG)

$P = (ABD)(CEFG)$  ingen ändring av blocken

Block (CEFG)

$w = 0$ : 0-successor :  $C \rightarrow (CEFG)$ ,  $E \rightarrow (CEFG)$ ,  $F \rightarrow (CEFG)$ ,


$G \rightarrow (CEFG)$  alla är övergångar till samma block (CEFG)

$w = 1$ : 1-successor :  $C \rightarrow (CEFG)$ ,  $E \rightarrow (CEFG)$ ,  $F \rightarrow (ABD)$ ,

$G \rightarrow (CEFG)$  C E G går till samma block

**F avviker, går till ett annat block**

$$P_3 = (ABD)(CEG)(F)$$

 

**Steg 4**

# Minimera tillstånd

$$P_3 = (ABD)(CEG)(F)$$

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Vilka följdtilstånd har tillstånden?

Block (ABD)

$w = 0$ : “0-successor”:  $A \rightarrow (ABD)$ ,  $B \rightarrow (ABD)$ ,  $D \rightarrow (ABD)$

alla är övergångar till samma block ABD

$w = 1$ : “1-successor”:  $A \rightarrow (CEG)$ ,  $B \rightarrow (F)$ ,  $D \rightarrow (CEG)$

$A \rightarrow C$ ,  $D \rightarrow G$  är övergångar till samma block

**$B \rightarrow F$  avviker, går till ett annat block**

$P_4 = (AD)(B)(CEG)(F)$  ny indelning av blocken

Block (CEG)

$w = 0$ : “0-successor” :  $C \rightarrow (F)$ ,  $E \rightarrow (F)$ ,  $G \rightarrow (F)$

alla är övergångar till samma block (F)

$w = 1$ : “1-successor” :  $C \rightarrow (CEG)$ ,  $E \rightarrow (CEG)$ ,  $G \rightarrow (CEG)$

alla är övergångar till samma block (CEG)

$P_4 = (AD)(B)(CEG)(F)$  ingen ändring av blocken

# Minimerat

Nästa partition  $\mathbf{P}_5$  blir densamma som  $\mathbf{P}_4$ . Processen är därför klar. AD respektive CEG är **ekvivalenta**.

A' blir en ny beteckning för AD, C' blir ny beteckning för CEG.

$$\mathbf{P}_4 = (\text{AD})(\text{B})(\text{CEG})(\text{F}) = (\text{A}')(\text{B})(\text{C}')(\text{F})$$

# Minimerad tillståndstabell

$$\mathbf{P}_4 = (AD)(B)(CEG)(F) = (A')(B)(C')(F)$$


$A'$  är ny beteckning för AD,  $C'$  är ny för CEG.

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Present state	Nextstate		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
$A'$	B	$C'$	1
B	$A'$	F	1
$C'$	F	$C'$	0
F	$C'$	$A'$	0


# Minimerat tillståndsdigram

Present state	Nextstate		Output z
	w = 0	w = 1	
A'	B	C'	1
B	A'	F	1
C'	F	C'	0
F	C'	A'	0

 


**4 tillstånd kräver 2 vippor ( $2^2 = 4$ ).**

# Jämförelse

 

Före minimering

 

Efter minimering

# Värdet av tillståndsminimering?


- Det är *inte* säkert att färre tillstånd leder till ett *enklare* nät!

Fördelen med tillståndsminimering ligger i stället i att det blir enklare att skapa det ursprungliga tillståndsdigrammet när man inte behöver anstränga sig för att det dessutom ska bli minimalt från början!

CAD-verktygen minimerar sedan det ursprungliga tillståndsdigrammet till ett slutgiltigt.




# Analys av sekvensnät

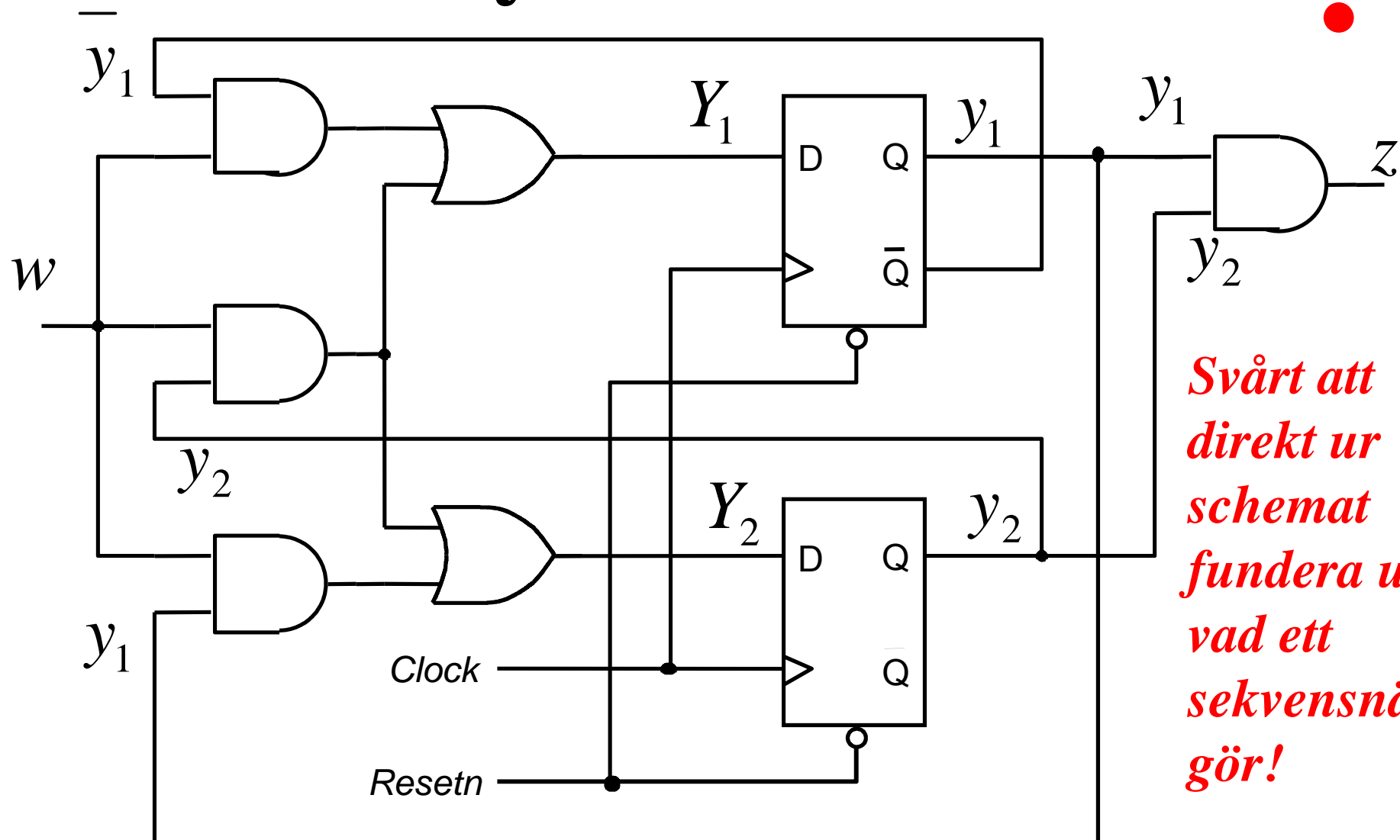


*Svårt att  
direkt ur  
schemat  
fundera ut  
vad ett  
sekvensnät  
gör!*

# Tänk Moore-automat!

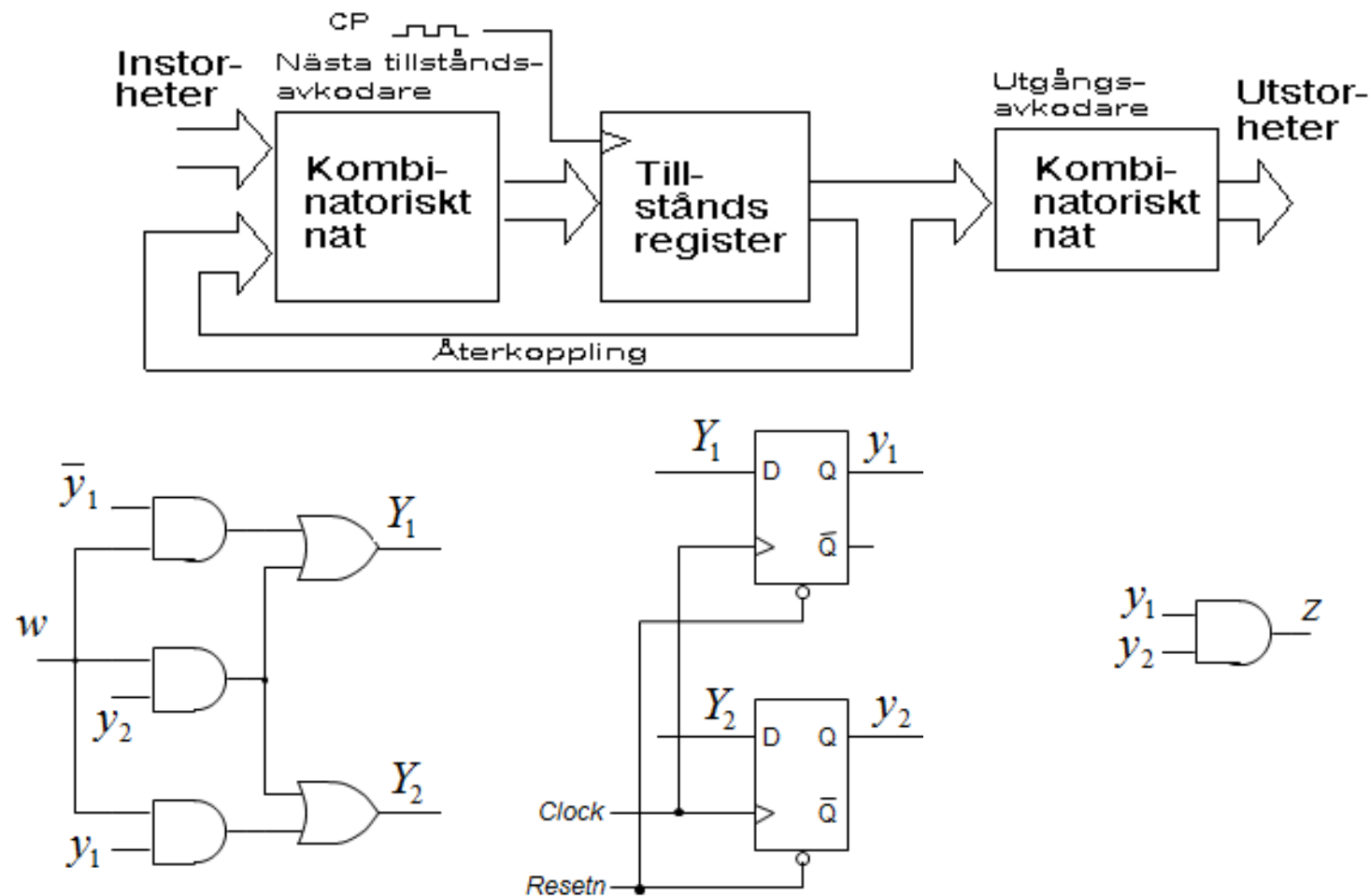


# Analysera grindnäten

 
 
# Fyll i Karnaughdiagram


Kan Du fylla i Karnaughdiagrammen med funktionerna?




$$Y_2 = wy_1 + wy_2 \quad Y_1 = w\bar{y}_1 + wy_2 \quad z = y_1 \cdot y_2$$

# Ifyllda Karnaughdiagram

Ifyllda Karnaughdiagram

 


# Kodad tillståndstabell

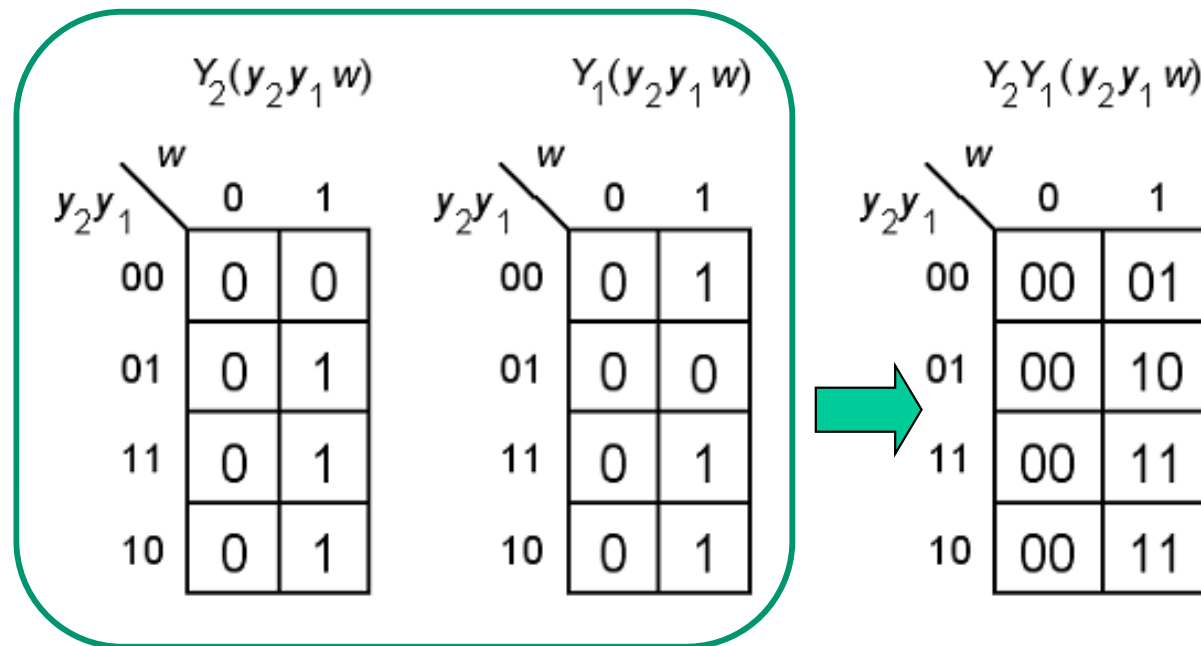

*Slå ihop Karnaughdiagrammen till en kodad tillståndstabell*

# Kodad tillståndstabell

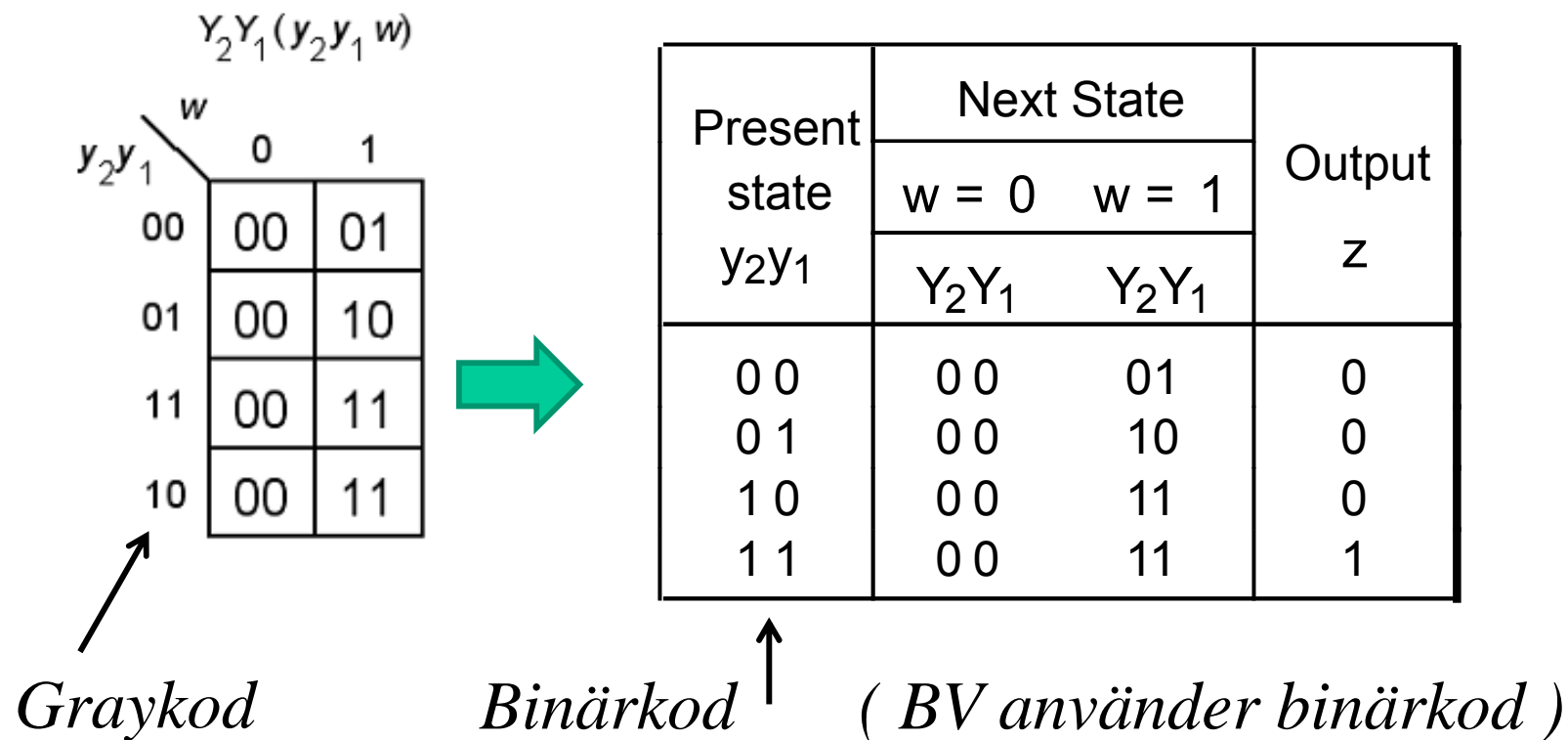

# Tillståndstabell

*Kodad tillståndstabell*

Present state $y_2y_1$	Next State		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
	$Y_2Y_1$	$Y_2Y_1$	
0 0	0 0	0 1	0
0 1	0 0	1 0	0
1 0	0 0	1 1	0
1 1	0 0	1 1	1



*Tillståndstabell*


Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

*Den okodade tillståndstabellen är utgångspunkt om man vill byta till en annan tillståndskodning.*



# Tillståndsdigram

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 


*Rita färdigt tillståndsdigrammet själv.  
(På övning 6 löser vi ett liknande problem – kretsen är en ”tre i rad” - krets).*

# Tillståndsdigram


Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 *Ibland kan man behöva  
ändra ordningen på  
tillstånden för att få ett  
tydligare diagram*



# Tillståndsdigram

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 

*C och D har bytt plats – snyggare, inga korsande tillståndspilar*

- *Att kräva samma insignal ”tre gånger i rad” är en ofta använd säkerhetsåtgärd.*