

Digital Design IE1204

(Föreläsningsbilder av William Sandqvist)

F10 Asynkrona sekvensnät (modul 3)

Carl-Mikael Zetterling
bellman@kth.se

Asynkrona sekvensmaskiner

- En asynkron sekvensmaskin är en sekvensmaskin *utan vippor*
- Asynkrona sekvensmaskiner bygger på återkopplade kombinatoriska grindnätverk

Vid analys antar man: Endast EN signal i taget i grindnätet kan förändra sitt värde vid någon tidpunkt

Gyllene regeln




Asynkron tillståndsmaskin

Asynkrona tillståndsmaskiner används då det är nödvändigt att bibehålla ett tillstånd, men då det inte finns någon klocka tillgänglig.

- Alla vippor och latchar är själva asynkrona tillståndsmaskiner
- De är användbara för att synkronisera händelser i situationer där metastabilitet är/kan vara ett problem

SR-latchen med NOR-grindar

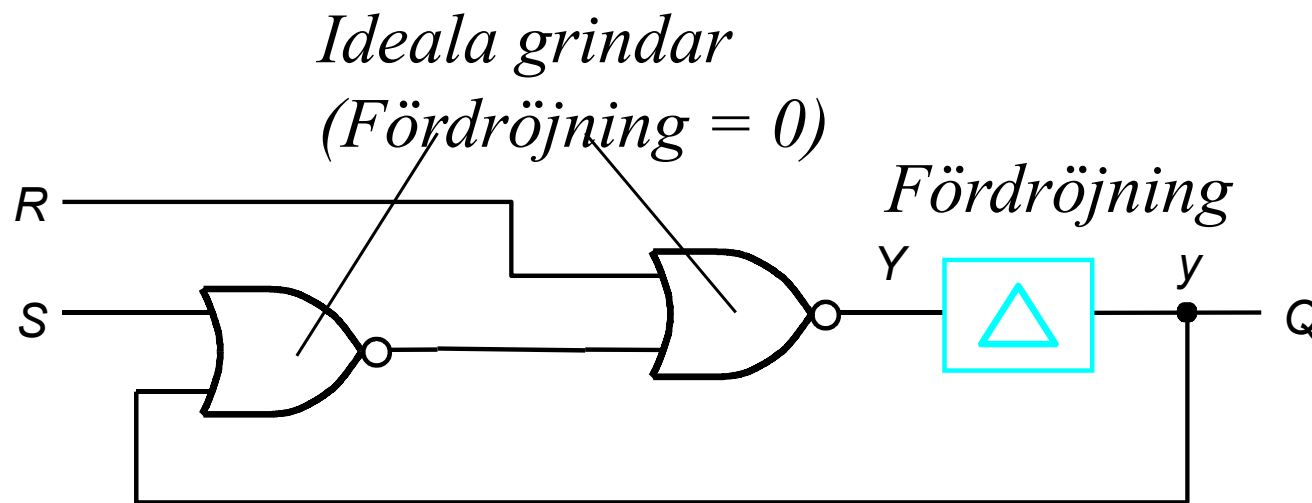För att analysera beteendet av en asynkron krets så antar man ideala grindar och sammanfattar all fördröjning till ett enda block med fördröjningen Δ .




Analys av det asynkrona sekvensnätet

Genom att vi har ett **fördröjningsblock** kan vi betrakta


y som nuvarande tillstånd

Y som nästa tillstånd

 

Tillståndsfunktion

 Därmed kan vi ta fram ett funktionssamband hur nästa tillstånd Y beror på signalerna S och R samt nuvarande tillstånd y



$$\overline{Y} = \overline{R + (S + y)}$$

Tillståndstabell

*Ibland används
binärkodsordning*


*Från tillståndsfunktion
till sanningstabell*

y	S	R	$Y = R + \overline{(S + y)}$
0	0	0	$0 = 0 + \overline{(0 + 0)}$
0	0	1	$0 = 1 + \overline{(0 + 0)}$
0	1	0	$1 = 0 + \overline{(1 + 0)}$
0	1	1	$0 = 1 + \overline{(1 + 0)}$
1	0	0	$1 = 0 + \overline{(0 + 1)}$
1	0	1	$0 = 1 + \overline{(0 + 1)}$
1	1	0	$1 = 0 + \overline{(1 + 1)}$
1	1	1	$0 = 1 + \overline{(1 + 1)}$

$$Y = R + \overline{(S + y)}$$

<i>Present state</i> y	<i>Next state</i>			
	$SR = 00$	01	11	10
	Y	Y	Y	Y
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

SR analys

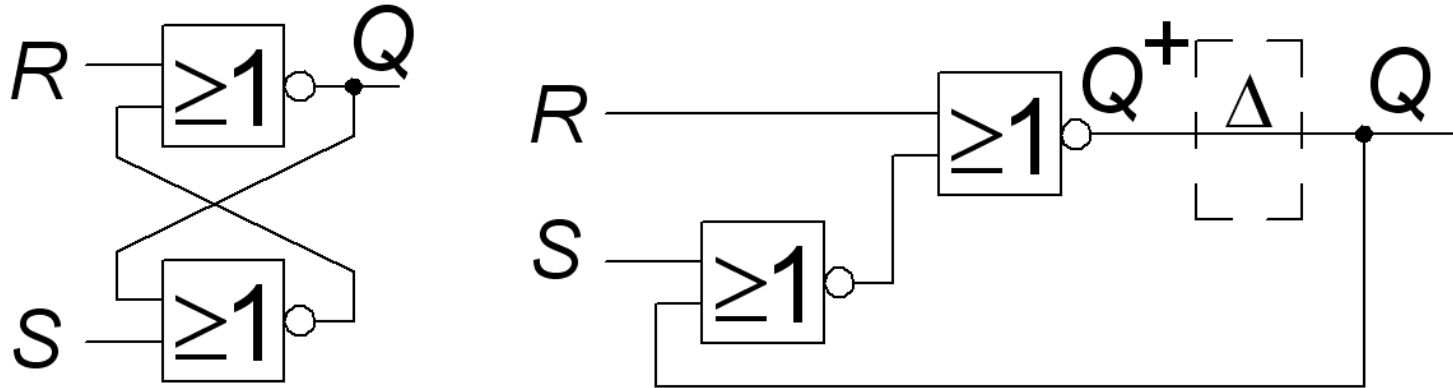

$$Q^+ = \overline{R + S + Q} = \overline{R} \cdot \overline{(S + Q)} = \overline{R} \cdot (\overline{S} \cdot \overline{Q}) = \overline{R} \cdot \overline{S} \cdot \overline{Q} = \overline{R} \cdot \overline{S} \cdot \overline{Q}$$

SR		Q ⁺			
Q	SR	00	01	11	10
		0	1	3	2
0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1

Nuvarande tillstånd Q	Nästa tillstånd Q ⁺			
	Insignaler SR			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

För binär ordning

Stabila tillstånd

<i>Present state y</i>	<i>Next state</i>			
	<i>$SR = 00$</i>	<i>01</i>	<i>11</i>	<i>10</i>
	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

- Eftersom vi inte har vippor utan bara kombinatoriska kretsar kan en tillståndsändring medföra ytterligare tillståndsändringar
- Ett tillstånd är
 - stabilt om $Y(t) = y(t + \Delta)$
 - instabil om $Y(t) \neq y(t + \Delta)$

$$\boxed{Y = y} \text{ stabilt}$$

Excitationstabell

Den asynkrona kodade tillståndstabellen kallas för **Excitationstabell**

De stabila tillstånden

(de med next state = present state) ”ringas in”

<i>Present state y</i>	<i>Next state</i>			
	<i>$SR = 00$</i>	<i>01</i>	<i>11</i>	<i>10</i>
	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>0</i>	$\textcircled{0}$	$\textcircled{0}$	$\textcircled{0}$	<i>1</i>
<i>1</i>	$\textcircled{1}$	<i>0</i>	<i>0</i>	$\textcircled{1}$

$$Y = y$$


Terminologi

När man arbetar med asynkrona sekvensnät så används det en annan terminologi

- Den asynkrona okodade tillståndstabellen kallas **flödestabell**


Flödestabell och Tillståndsdigram (Moore)

<i>Present state</i>	<i>Next state</i>				<i>Output Q</i>
	<i>SR = 00</i>	<i>01</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	
<i>A</i>	\textcircled{A}	\textcircled{A}	\textcircled{A}	<i>B</i>	<i>0</i>
<i>B</i>	\textcircled{B}	<i>A</i>	<i>A</i>	\textcircled{B}	<i>1</i>

 


Flödestabell och Tillståndsdigram (Mealy)

Present state	Next state				Output, Q			
	SR = 00	01	11	10	00	01	11	10
A	(A)	(A)	(A)	B	0	0	0	–
B	(B)	A	A	(B)	1	–	–	1

 


Don't care ('-') har valts för utgångsavkodaren. Det spelar ingen roll om utgången ändras före eller efter tillståndsovergången (= enklare grindnät).

Asynkron Moore kompatibel

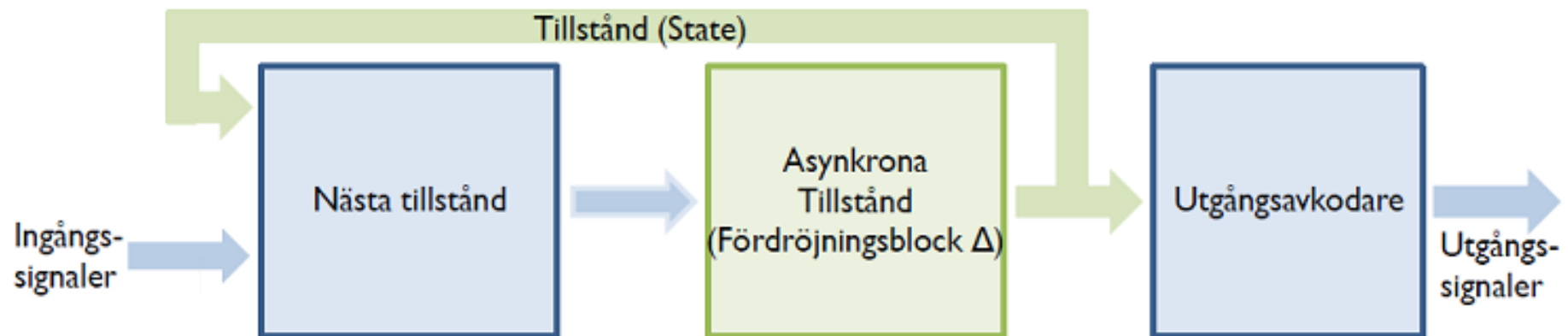

- Asynkrona sekvensnät har liknande uppbyggnad som synkrona sekvensnät
- I stället för vippor har man ”fördröjningsblock”






Asynkron Mealy kompatibel

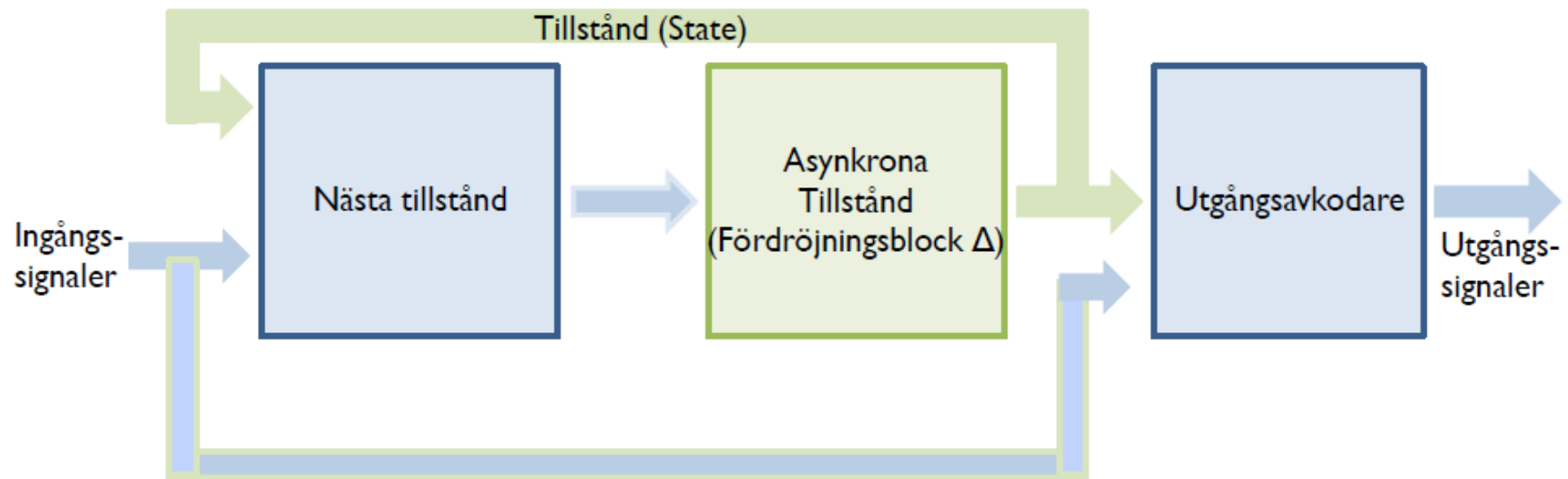

- Asynkrona sekvensnät har liknande uppbyggnad som synkrona sekvensnät
- I stället för vippor har man ”fördröjningsblock”




Nu enklare att lösa tidsdiagram!

     Med tillståndsdigrammet vet vi allt som kan hända!






?




Nu enklare att lösa tidsdiagram!

   




Nu enklare att lösa tidsdiagram!

   


Nu enklare att lösa tidsdiagram!

   



Nu enklare att lösa tidsdiagram!

   

Nu enklare att lösa tidsdiagram!

 

Keep it
simple!

  


Analys av asynkrona kretsar


Analysen görs i följande steg:

- 1) Ersätt återkopplingar i kretsen med ett delay-element Δ_i . Insignalen till delay-elementet bildar nästa tillstånd (next state) signalen Y_i , medan utsignalen y_i representerar nuvarande tillstånd (present state).
- 2) Ta reda på next-state och output uttrycken
- 3) Ställ upp motsvarande **excitationstabell**
- 4) Skapa en **flödestabell** genom att byta ut kodade tillstånd mot symboliska
- 5) Rita ett tillståndsdiagram om så behövs

Först: D-latchens tillståndsfunktion

 
 
$$C = \textit{follow} / \overline{\textit{latch}}$$



D-latchens tillståndsfunktion. Funktionssambandet mellan nuvarande tillstånd y och nästa tillstånd Y


$$Y = D \cdot C + y \cdot \overline{C}$$

\uparrow
follow

\uparrow
 $\overline{\textit{latch}}$

Exempel: Master-Slave-vippan

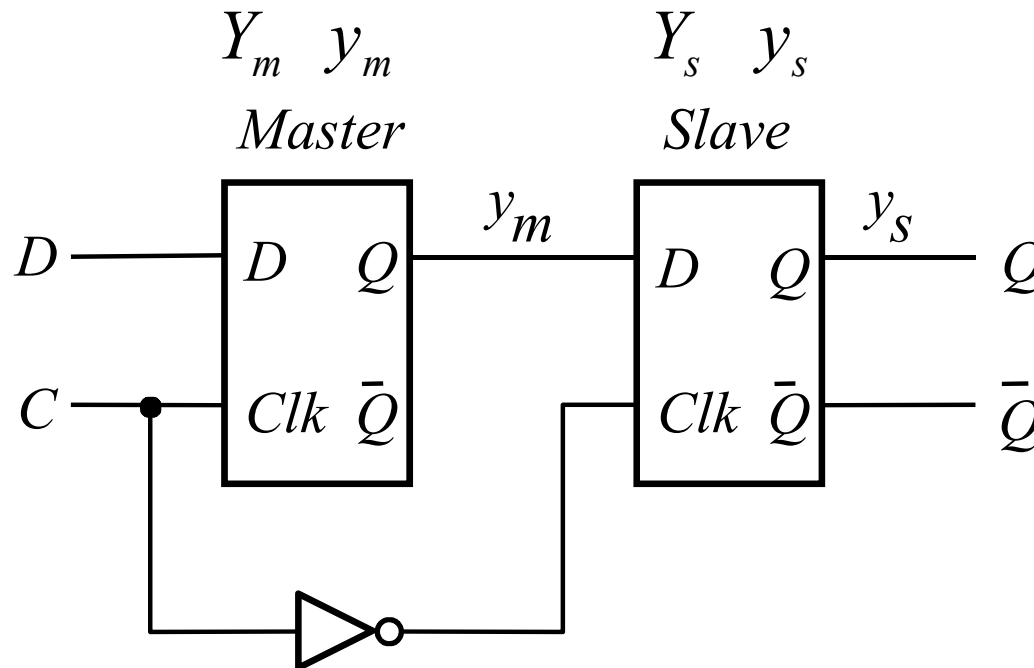*Master-slave D-vippan är konstruerad av **två** asynkrona D-latchar.*



*Tillstånds-
uttryck:*

$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C}$$


$$Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$

Excitationstabell

Ur uttrycken kan man **direkt** härleda excitationstabellen (om man nu kan hålla allt i huvudet?)


$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C}$$
 
$$Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$



<i>Present state</i> $y_m y_s$	<i>Next state</i>				<i>Output</i> Q
	$CD = 00$	01	11	10	
	$Y_m Y_s$				
00	$\textcircled{00}$	$\textcircled{00}$	10	$\textcircled{00}$	0
01	00	00	11	$\textcircled{01}$	1
11	$\textcircled{11}$	$\textcircled{11}$	$\textcircled{11}$	01	1
10	11	11	$\textcircled{10}$	00	0


eller med *K-map* till hjälp ...

 

Flödestabell

Vi definierar fyra tillstånd S1, S2, S3, S4 och erhåller då flödestabellen

<i>Present state $y_m y_s$</i>	<i>Next state</i>				<i>Output Q</i>
	<i>CD = 00 01 11 10</i>				
	<i>$Y_m Y_s$</i>				
<i>00</i>	<i>00</i>	<i>00</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>0</i>
<i>01</i>	<i>00</i>	<i>00</i>	<i>11</i>	<i>01</i>	<i>1</i>
<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>01</i>	<i>1</i>
<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>0</i>

 

Present state	Nextstate				Output Q
	$CD = 00$	01	11	10	
S1	S1	S1	S3	S1	0
S2	S1	S1	S4	S2	1
S4	S4	S4	S4	S2	1
S3	S4	S4	S3	S1	0


Flödestabell

Kom ihåg: Bara en insignal kan ändras åt gången

- *Därmed kommer vissa övergångar **aldrig** att kunna inträffa!*

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	11	10	
S1	Ⓢ1	Ⓢ1	S3	Ⓢ1	0
S2	S1	S1	S4	Ⓢ2	1
S4	Ⓢ4	Ⓢ4	Ⓢ4	S2	1
S3	S4	S4	Ⓢ3	S1	0

Flödestabell – omöjliga övergångar

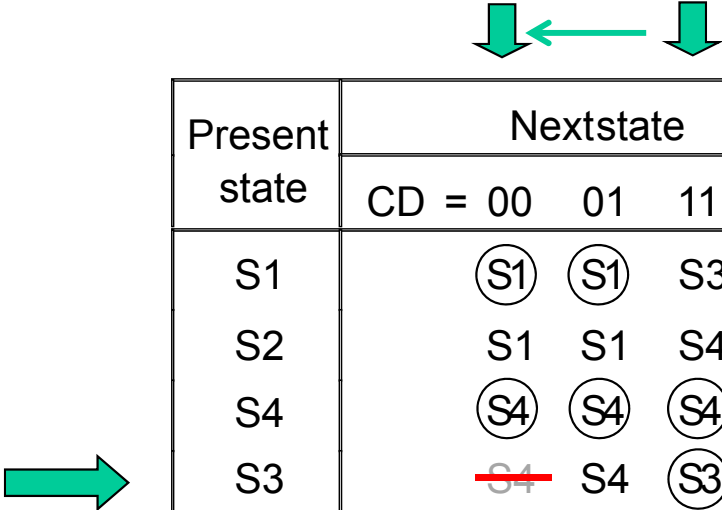

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	11	10	
S1	(S1)	(S1)	S3	(S1)	0
S2	S1	S1	S4	(S2)	1
S4	(S4)	(S4)	(S4)	S2	1
S3	S4	S4	(S3)	S1	0


Tillstånd S3

Enda stabila tillståndet för **S3** är när ingångskombinationen är 11

Bara en ingång kan ändras → möjliga ändringar är 11 → 01, 11 → 10

- Dessa kombinationer lämnar S3!
- Ingångskombinationen 00 i S3 är *inte* möjligt!
- Ingångskombinationen 00 sätts därför till **don't care!**

Flödestabell – omöjliga övergångar

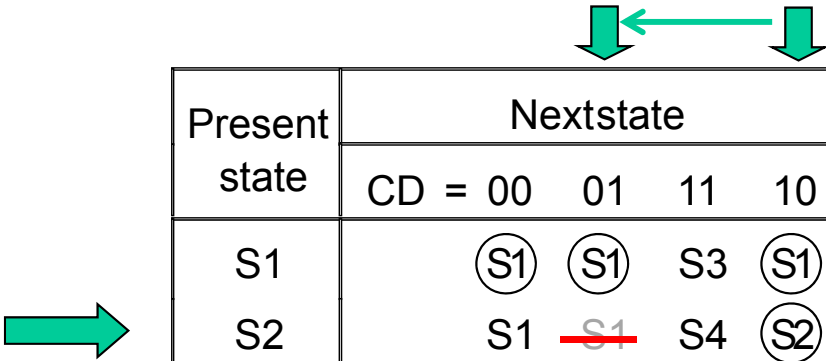

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	11	10	
S1	(S1)	(S1)	S3	(S1)	0
S2	S1	S1	S4	(S2)	1
S4	(S4)	(S4)	(S4)	S2	1
S3	S4	S4	(S3)	S1	0

Tillstånd S2


Enda stabila tillståndet för **S2** är när ingångskombinationen är 10

Bara en ingång kan ändras → möjliga ändringar är 10 → 11, 10 → 00

- Dessa kombinationer lämnar S2!
- Ingångskombinationen 01 i S2 är *inte* möjligt!
- Ingångskombinationen 01 sätts därför till **don't care!**

D-vippans tillståndsdigram

*Don't care
betecknas
här med x*

 

Present state	Next state				Output Q
	CD = 00	01	11	10	
S1	(S1)	(S1)	S3	(S1)	0
S2	S1	S1	S4	(S2)	1
S4	(S4)	(S4)	(S4)	S2	1
S3	S4	S4	(S3)	S1	0

Don't care kan användas för att förenkla kretsens nästa tillståndsavkodning.

Syntes av asynkrona kretsar


Syntesen genomförs i följande steg:

- 1) Skapa ett **tillståndsdigram** enligt funktionsbeskrivningen
- 2) Skapa en **flödestabell** och reducera antalet tillstånd om möjligt
- 3) Tilldela **koder till tillstånden** och skapa **excitationstabellen**
- 4) Ta fram uttryck (överföringsfunktioner) för nästa tillstånd samt utgångar
- 5) Konstruera en krets som implementerar ovanstående uttryck


Exempel: seriell paritetskrets

Ingång x Utgång y



 
$y = 1$ om antalet pulser på ingången x har varit udda.




 
Med andra ord en "varannangång" krets ...



Skapa tillståndsdigram

   

Skapa flödestabellen

  

Pres state	Next State		Q
	X=0	1	
A	(A)	B	0
B	C	(B)	1
C	(C)	D	1
D	A	(D)	0

Vad är bra tillståndskod?

00, 01, 10, 11 - binärkod?

Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
	y ₂ y ₁	Y ₂ Y ₁	
00	00	01	0
01	10	01	1
10	10	11	1
11	00	11	0

Dålig kodning (HD=2!)

• *Antag*

$$X = 1 \quad Y_2 Y_1 = 11$$

• *därefter*

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y_2 Y_1 = 00?$$

$$11 \rightarrow 10!$$

$$11 \rightarrow 01 \rightarrow 10! \quad ? \rightarrow 00$$

Vi når aldrig 00?

Vad är bra tillståndskod?

00, 01, 11, 10 - graykod

- *Antag*

$$X = 1 \quad Y_2 Y_1 = 10$$

- *därefter*

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y_2 Y_1 = 00$$

$$10 \rightarrow \textcircled{00}$$

Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
	y ₂ y ₁	Y ₂ Y ₁	
00	00	01	0
01	11	01	1
11	11	10	1
10	00	10	0

Bra kodning (HD=1)

Tillståndskodning



Richard Hamming


- I asynkrona sekvensnät är det omöjligt att garantera att två **tillståndsvariabler** ändrar värdet samtidigt
 - Därmed kan en övergång $00 \rightarrow 11$ resultera i
 - en övergång $00 \rightarrow 01 \rightarrow ???$
 - en övergång $00 \rightarrow 10 \rightarrow ???$
- För att säkerställa funktionen **MÅSTE** alla tillståndsövergångar ha ***Hamming distansen 1***
 - Hamming distansen är antalet bitar som skiljer sig i två binära tal
 - Hamming distansen mellan 00 och 11 är 2
 - Hamming distansen mellan 00 och 01 är 1

Bra tillståndskodning



- Procedur för att erhålla bra koder:
 - 1) Rita transitionsdiagram längs kanterna i **hyperkuber** (Graykod) som bildas av koderna
 - 2) Ta bort eventuella *korsande linjer* genom att
 - a) byta plats på två närliggande noder
 - b) utnyttja tillgängliga icke använda koder (utnyttja *instabila tillstånd*)
 - c) introducera *fler dimensioner* i hyperkuben

Dålig kodning av paritetskretsen

Den dåliga tillståndskodningen

 



Pres state	Next State		Q
y ₂ y ₁	X=0 ← 1		
	Y ₂ Y ₁		
A 00	00	01	0
B 01	10	01	1
C 10	10	11	1
D 11	00	11	0

  


Dålig kodning –
Hamming Distance = 2
(**korsande linjer**)

Bra kodning av paritetskretsen

Den bra tillståndskodningen

  


Pres state	Next State		Q
	X=0←1		
	Y ₂ Y ₁		
A 00	00	01	0
B 01	11	01	1
C 11	11	10	1
D 10	00	10	0

 


Bra kodning
Hamming Distance = 1
(inga korsande linjer)

Problem med icke stabila tillstånd

Ex. en annan krets:

 

Present state	Nextstate				Output g_2g_1
	$r_2r_1 = 00$	01	11	10	
A 00	(A)	B	—	C	00
B 01	A	(B)	(B)	C	01
C 10	A	B	(C)	(C)	10

 


Dålig kodning

Vid övergången från **B** till **C** (eller **C** till **B**) är Hamming distansen 2 ($10 \leftrightarrow 01$)!
Risk att man fastnar i ett **ospecificerat** tillstånd (med kod 11)!

Lösning på icke stabila tillstånd

 - Lösning: Införandet av ett övergångstillstånd som säkerställa att man inte hamnar i ett odefinierat läge!



Bra kodning

	Present state y_2y_1	Nextstate				Output g_2g_1
		$r_2r_1 = 00$	01	11	10	
		Y_2Y_1				
A	00	⓪⓪	01	—	10	00
B	01	00	⓪1	⓪1	11	01
-	11	—	01	—	10	--
C	10	00	11	10	⓪0	10

Begära
"efter-
sändning"


01 → 11 → 10

10 → 11 → 01

övergångstillstånd

Extra tillstånd – fler dimensioner

 - Man kan öka antalet dimensioner för att kunna införa säkra tillståndsovergångar




Använd lediga tillstånd som övergångstillstånd ("eftersändning").
 $B \rightarrow D : B \rightarrow E \rightarrow D$

- Om det inte på något sätt går att rita om diagrammet till $HD=1$ får man lägga till fler tillstånd genom att lägga till extra dimensioner. Man tar då närmsta större **hyperkub** och drar övergångarna genom tillgängliga icke stabila tillstånd ("eftersändning"). $B \rightarrow D : B \rightarrow E \rightarrow D$.

Extra tillstånd – fler dimensioner

 - Det är enklare att rita en ”platt” 3D-kub (perspektivet då rakt framifrån)



Karnaughdiagrammen

Pres state	Next State		Q
	X=0	1	
	Y ₂ Y ₁		
y ₂ y ₁			
00	00	01	0
01	11	01	1
11	11	10	1
10	00	10	0

x	y_2y_1			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

x	y_2y_1			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	0	0

$$Y_2 =$$

$$\bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2$$

$$Y_1 =$$

$$x\bar{y}_2 + \bar{y}_2y_1 + \bar{x}y_1$$

y_2	y_1	
	0	1
0	0	1
1	0	1


$$Q = y_1$$

De röda inringningarna är för att undvika Hazard (se senare avsnitt)!

Färdig krets

		y_2y_1			
		00	01	11	10
x	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

		y_1
y_2	0	0
	1	1

 


$$Y_2 = \bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2 \quad Q = y_1$$


$$Y_2 = \bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2$$

		y_2y_1			
		00	01	11	10
x	0	0	1	1	0
	1	1	1	0	0

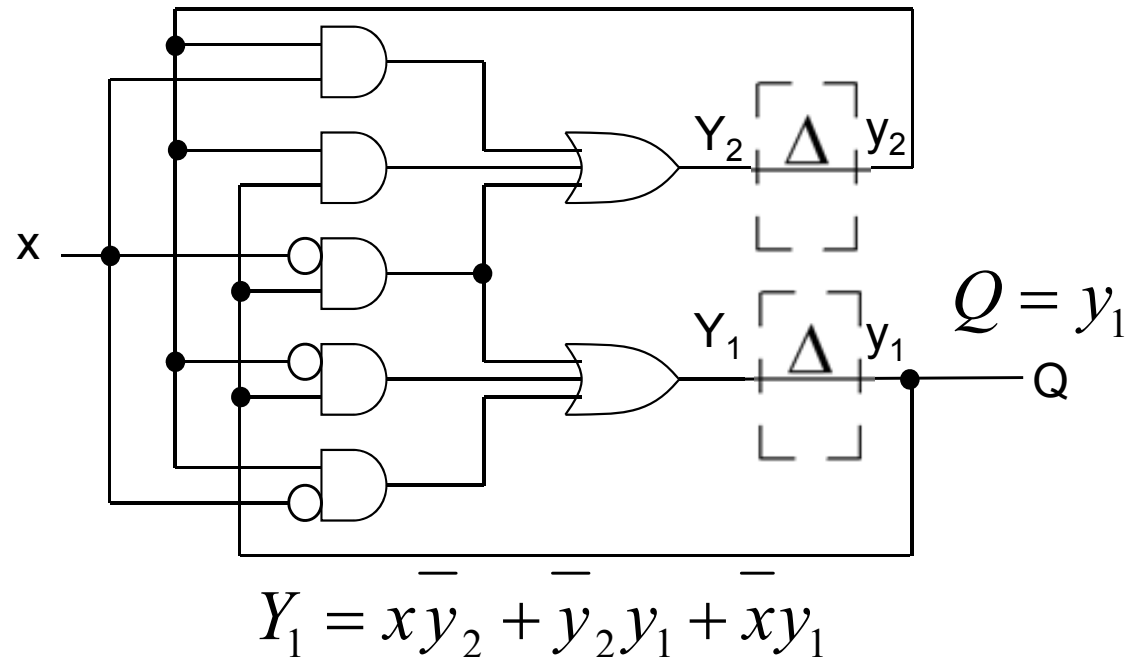
$$Y_1 = x\bar{y}_2 + \bar{y}_2y_1 + \bar{x}y_1$$



Färdig krets

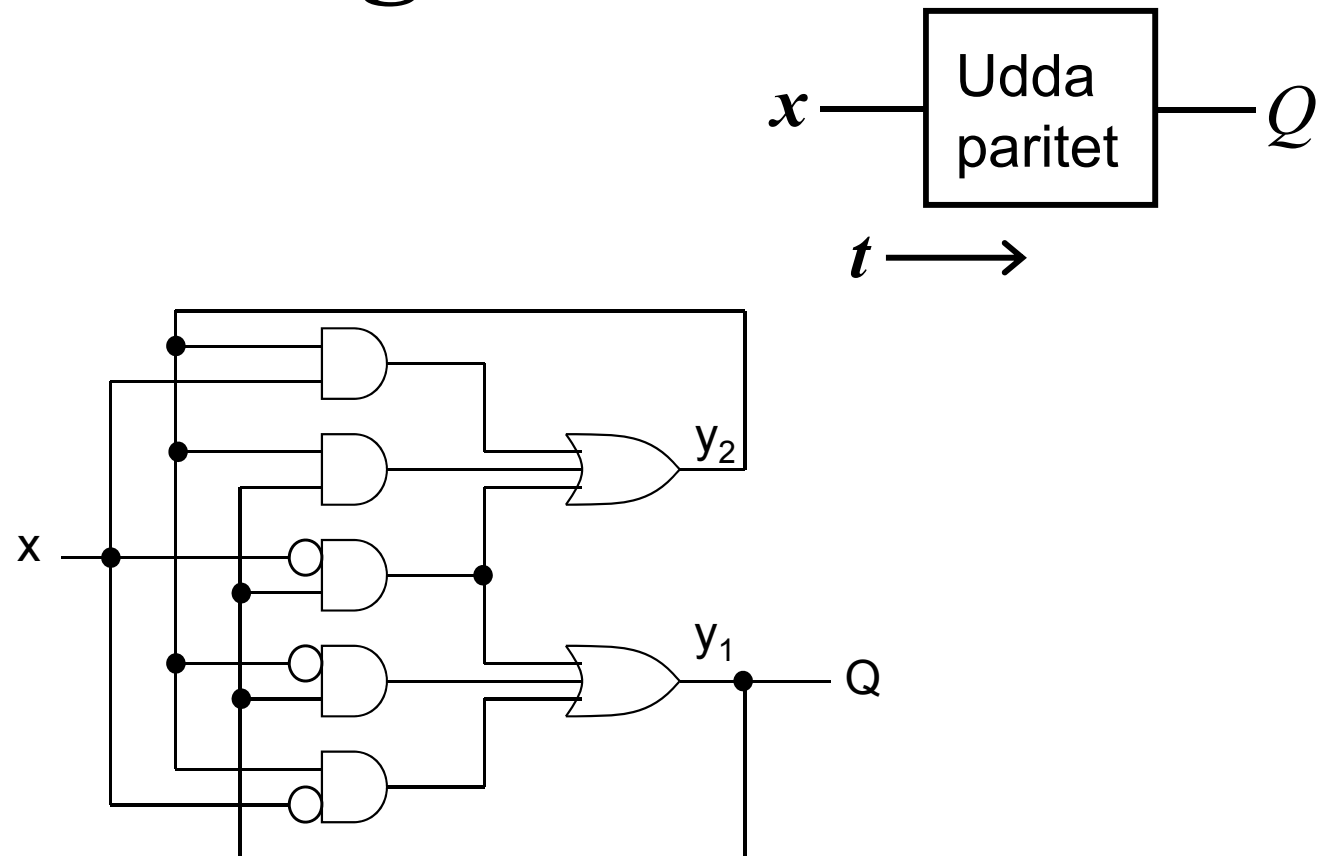

(enklare med D-vippa)

 


*Vi har gjort en "varannangångkrets" tidigare i kursen.
Då med en D-vippa. Men nu blev det ju mera "sport"!*

Vad är Hazard?

”Glitch” i Harris & Harris, sid 92-95

- Hazard är ett begrepp som innebär att det finns en fara för att utgångsvärdet inte är stabilt, utan att det kan blinka till vid vissa ingångskombinationer.
- Hazard uppkommer om det är olika långt från olika ingångar till en utgång, signal-kapplöpning.
- För att motverka detta måste man lägga till prim-implikanter för att täcka upp den farliga övergången.

Exempel på Hazard – MUX:en

 


Vid övergång från $xy_2y_1=(111) \rightarrow (011)$ kan utgången Q **blinka till**, eftersom vägen från x till Q är längre via den övre AND-grinden än den lägre (kapplöpning).

Hasard ”spikar”


- När man konstruerar asynkrona kretsar så kan det hända att man får spikar (glitches) på signalvärden
- Detta beror på att olika signalvägar har olika fördröjningstider
- Fenomenet kallas för hasard (hazard) och kan elimineras med noggrann konstruktion

(Kort 0-ställningspuls)

 


Kretsen används ibland för att generera en kort 0-ställningspuls.


Olika typer av Hasard

 


Statisk $1 \rightarrow 1$

 

Statisk $0 \rightarrow 0$

 


Dynamisk $1 \rightarrow 0$

 


Dynamisk $0 \rightarrow 1$

Statisk Hasard

 


Statisk 1 \rightarrow 1

 

Statisk 0 \rightarrow 0


Exempel, Statisk Hasard

 - Hasard kan uppträda vid nedanstående krets vid övergången av $x_3x_2x_1$ från $111 \leftrightarrow 110$




$$f = x_1x_2 + \bar{x}_1x_3$$

Tidsdiagrammet


 


$$f = x_1x_2 + \bar{x}_1x_3$$

 

		x_1x_2			
		00	01	11	10
x_3	0			1	
	1	1	1	1	

Hasardfri krets

  

Hasard-Cover

x ₃ \ x ₁ x ₂	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	

$$f = x_1x_2 + \bar{x}_1x_3 + x_2x_3$$

Hur undviker man statisk hasard?

- Möjligheten för statisk hasard finns om två intilliggande 1:or inte är täckta med en egen produktterm vid SOP
- Därmed kan man ta bort risken för statisk hazard genom att lägga till inringningar så att **alla intilliggande** 1:or är täckta med en egen inringning

Ex. Hasardfria hoptagningar

Räcker dessa hoptagningar för hasardfrihet?

		f					
		ba	00	01	11	10	
d c	0	0	1	3	1	2	0
	0	0	1	1	1	1	0
	1	4	5	7	6	1	1
	1	12	13	15	14	1	1
1	1 <td>8</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td>	8	9	11	10	0	0

$$f = a + d\bar{b} + cb$$

Ex. Hasardfria hoptagningar

Räcker dessa hoptagningar för hasardfrihet?


		f			
		ba	00	01	11
d c	0	0	1	1	0
	0	0	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0

$$f = a + d\bar{b} + cb$$

Hasard cover

Ex. Hasardfria hoptagningar

 Räcker dessa hoptagningar för hasardfrihet?



Karnaugh-
diagrammet är
en donut!

		f			
		ba	00	01	11
d	0	0	1	3	2
	0	0	1	1	0
c	0	4	5	7	6
	1	0	1	1	1
	1	12	13	15	14
	1 <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	1	1	1	1
	0	8	9	11	10
	0	1	1	1	0

$$f = a + d\bar{b} + cb$$

Ex. Hasardfria hoptagningar

Räcker dessa hoptagningar för hasardfrihet?

		f					
		ba	00	01	11	10	
d	0	0	1	1	0		
	c	0	0	1	1	0	
1	0	4	0	1	1	6	1
	1	1	1	1	1	1	1
1	0	8	1	1	1	10	0
	1	9	1	1	1	1	1

$$f(a,b,c,d) = \sum m(1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15)$$

$$f = a + d\bar{b} + cb + dc$$

Ex. Hasardfria hoptagningar

Lätt att missa!


		f			
		ba			
d	c	00	01	11	10
	0	0 ⁰ 0	1 ¹ 1	3 ¹ 1	2 ⁰ 0
	0	4 ⁰ 0	5 ¹ 1	7 ¹ 1	6 ¹ 1
	1	12 ¹ 1	13 ¹ 1	15 ¹ 1	14 ¹ 1
	1	8 ¹ 1	9 ¹ 1	11 ¹ 1	10 ⁰ 0

$$f = a + d\bar{b} + cb + dc$$

\uparrow \uparrow
 Hasard cover

Ex. Hasardfria hoptagningar

 Med annan variabelordning missar man inte!




Statisk hasard vid POS?


- Har man en POS-implementering så måste man se till att alla bredvidliggande 0:or är täckta av en egen summaterm

Dynamisk Hasard?

 - En dynamisk hasard orsakar **flera spikar** på utgången
- En dynamisk hasard orsakas av kretsens struktur



Dynamisk 1 \rightarrow 0

 

Dynamisk 0 \rightarrow 1

Exempel, Dynamisk Hasard

- Följande ekvation orsakar ingen hasard om man implementerar den som en AND-OR-struktur

$$f = x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_4$$

Exempel, Dynamisk Hasard

- Följande ekvation orsakar ingen hasard om man implementerar den som en AND-OR-struktur



$$f = x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_4$$

		$x_2 x_1$			
		00	01	11	10
$x_4 x_3$	0	0	1	0	0
	0	4	5	7	6
	1	0	1	0	0
	1	12	13	15	14
	1	0	1	1	0
	1	8	9	11	10
	0	1	1	1	1

 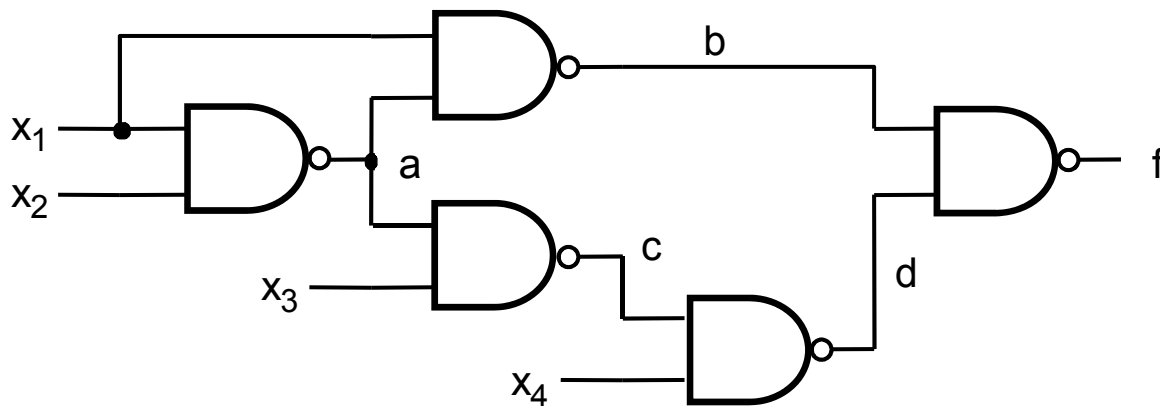**Problemfri
med två-
nivålogik!**

Exempel, Dynamisk Hasard

- Men implementerar man ekvationen med följande **flernivåslogik**, så uppträder dynamisk hazard




Hur undviks Dynamisk Hasard?

- Dynamisk hasard kan undvikas med **två-nivå-logik**
- Ser man till att en två-nivå krets är fri från statisk hasard, så finns det inte heller någon dynamisk hasard!


När behöver man ta hänsyn till Hasard?

- I ett **asynkront sekvensnät** måste avkodaren för nästa-tillstånd vara hasardfri!
 - Annars kan man hamna i ett inkorrekt tillstånd
- För **kombinatoriska kretsar** är hasard inte ett problem eftersom utgången alltid kommer att stabilisera sig efter ett kort tag
- I ett **synkront sekvensnät** är hasard inget problem, så länge man respekterar setup- och hold-tider
(under dessa tider får hasard inte uppträda!)


Undvik Hasard

 


Statisk $1 \rightarrow 1$

 

Statisk $0 \rightarrow 0$

 

Dynamisk $1 \rightarrow 0$

 


Dynamisk $0 \rightarrow 1$


Statisk hasard orsakas av utelämnade primimplikanter

Dynamisk hasard kan uppstå när man implementera kretsar med flernivåslogik. Två- nivå-logikkretsar som är fria från statisk hasard är också fria från dynamisk hasard.

Utgångsspikar i asynkrona sekvensnät

 



Pres state y_2y_1	Next State		Q
	X=0	1	
	Y_2Y_1		
00	00	01	0
01	00	11	1
11	01	10	0
10	11	10	1

 


Man kan få utgångsspikar i ett asynkront sekvensnät när man byter från ett stabilt tillstånd till ett annat genom att passerar flera instabila tillstånd (Fenomenet är ingen hasard!).

Metastabilitet

  CMOS-kretsens överföringsfunktion (ex. inverterare)



Om metastabilitet

 


För att förstå vad metastabilitet innebär så kan vi tänka oss att signalen D till en latch är väldigt belastad och därmed ändrar sig mycket långsamt i förhållande till klockan. Antag vidare att klock-signalen C slår om precis när D är vid $V_{DD}/2$.

Då låser sig latches vid det spänningsvärde som råkar finnas på D. Efter en tid slår latches om till antingen '1' eller '0'.


Om metastabilitet ...

Denna instabilitet varar tills transistorerna i återkopplingen behagar gå åt ena eller andra hållet – men det kan ta tid, och tiden beror på hur nära $V_{DD}/2$ som låsningen skedde.

 Man kan likna situationen vid en boll som ligger på toppen en kulle, eller en penna som balanserar på sin spets. Minsta störning kommer att få bollen eller pennan att falla åt ena eller andra hållet.





 Om Clk och D switchar samtidigt, vilket värde får då Q?



På vilken sida kommer bollen att trilla ner?

Klockpuls och data samtidigt!

 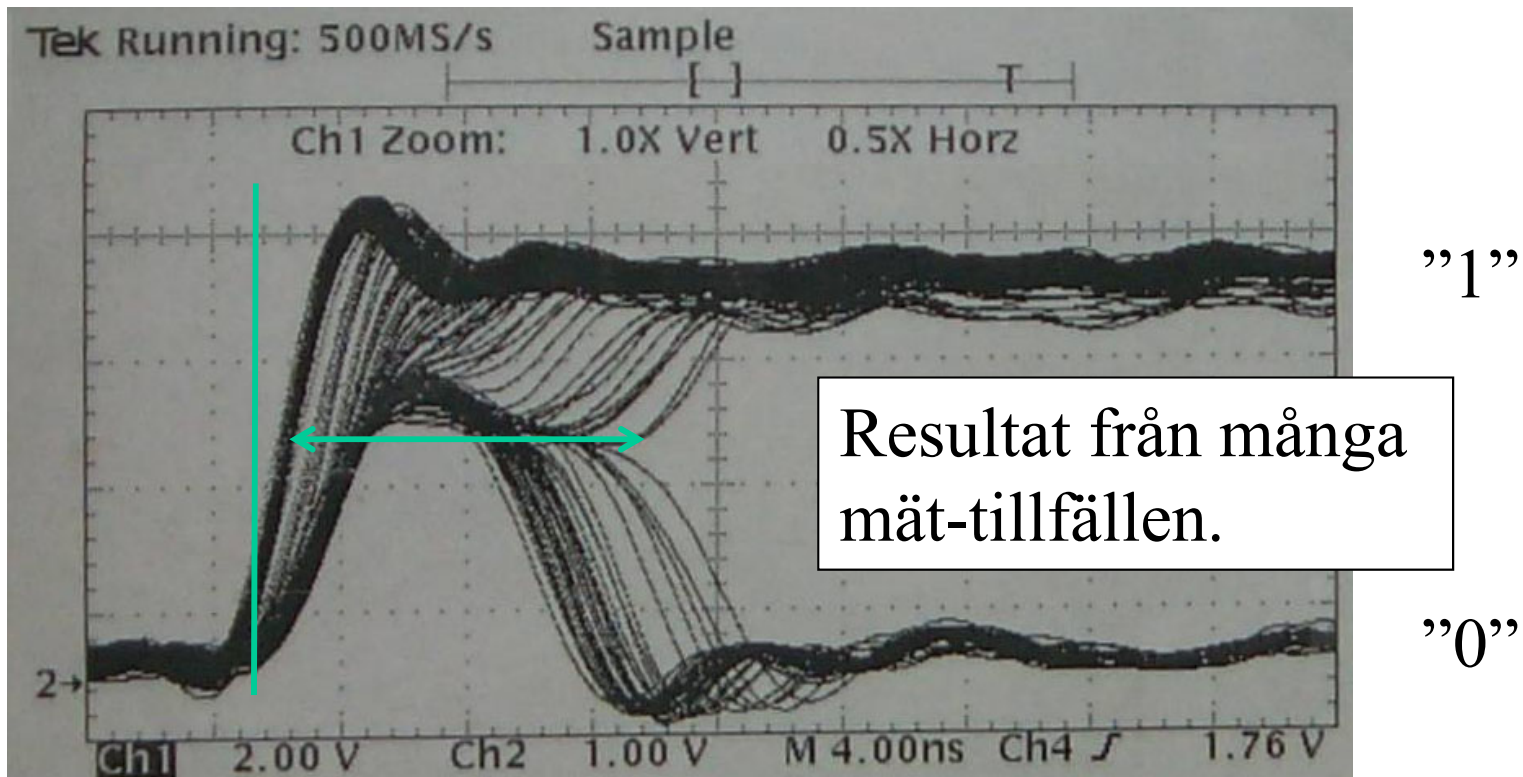

Klocka och data
ändras samtidigt!

Hur mycket samtidigt?

∞ exakt samtidigt – oändlig tid ...

Tidsfördröjning
innan utvärdet
blir bestämt


 
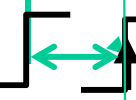


Figure 1. Definitions of setup and hold times.

data  klocka
hur nära?

Setup and Hold time (= metastabilitets-skydd)

 - För att undvika samtidigt omslag/switchning, så måste setup and hold times garanteras:



Setup time är den tid **D** måste vara stabil innan **Clk** ändrar värde
Hold time är den tid **D** måste vara stabil efter **Clk** har ändrat värde


Om Setup and Hold time's är uppfyllda, så kommer vippan (Flip-flop) att garanterat bete sig snällt/deterministiskt!

Asynkrona insignaler?



- Dessvärre kan vi inte alltid garantera att en ingång är stabil under hela setup- och hold-tiden
- Antag att du kopplar in en tryckknapp på D-ingången av en vipa
 - Användaren kan trycker knappen **när som helst**, även under setup- och hold-tiden!
 - Risken är att vippan hamnar i ett metastabilt tillstånd!

Synkronisering av insignaler

 - För att synkronisera asynkrona ingångar använder man en extra vippa på ingången
- Den första vippans utgång (A) kan hamna i ett metastabilt läge
- Men om klockperioden är tillräckligt lång, så kommer den att stabiliseras innan nästa klockflank, så att B inte hamnar i ett metastabilt läge!



(Slumptal med metastabilitet?)

 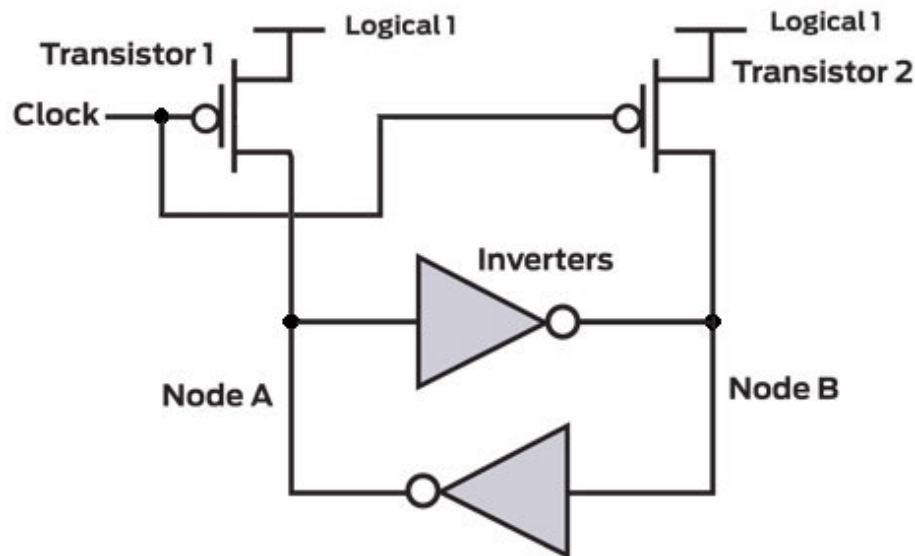

Intelprocessorer ”singlar slant” med följande krets. Innan klockpulsen blir ”1” är både node A och node B logiskt ”1”. När klockpulsen kommer hamnar båda inverterarna i det metastabila tillståndet och **slumpen** avgör sedan vilket tillstånd inverterarna slutgiltigen hamnar i.

Sammanfattning

- **Asynkrona tillståndsmaskiner**
 - Bygger på analys av återkopplade kombinatoriska nät
 - Alla vippor och latchar är asynkrona tillståndsmaskiner
- **En liknande teori som för synkrona tillståndsmaskiner kan appliceras**
 - Bara en ingång eller tillståndsvariabel kan ändras åt gången!
 - Man får även ta hänsyn till kapplöpningsproblem